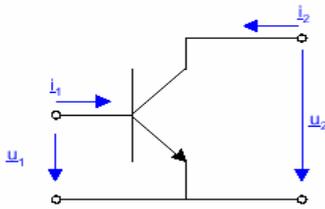


3.1.2 Grundschaltungen


Name nach gemeinsamer Elektrode für Ein- und Ausgang.

■ nur npn - Transistor (pnp ist analog)


Emitterschaltung



Kollektorschaltung

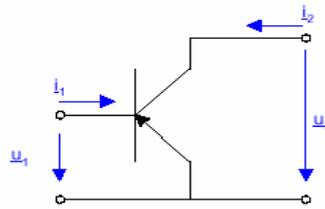

Basisschaltung

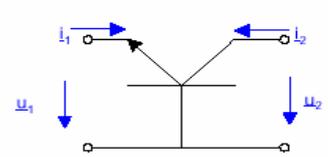

Vierpolparameter sind vom Arbeitspunkt abhängig.

Umrechnung der h - Parameter

| Emitterschaltung | Basisschaltung | Kollektorschaltung |
|------------------|--|-----------------------------------|
| h_{11e} | $h_{11b} = \frac{h_{11e}}{1 + h_{21e}}$ | $h_{11c} = h_{11e}$ |
| h_{12e} | $h_{12b} = \frac{\Delta h_e - h_{12e}}{1 + h_{21e}}$ | $h_{12c} = 1 - h_{12e} \approx 1$ |
| h_{21e} | $h_{21b} = -\frac{h_{21e}}{1 + h_{21e}}$ | $h_{21c} = -(1 + h_{21e})$ |
| h_{22e} | $h_{22b} = \frac{h_{22e}}{1 + h_{21e}}$ | $h_{22c} = h_{22e}$ |

Umrechnung der Y-Parameter (bei hohen Frequenzen)

| Emitterschaltung | Basisschaltung | Kollektorschaltung |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Y_{11e} | $Y_{11b} = \sum Y_e$ | $Y_{11c} = Y_{11e}$ |
| Y_{12e} | $Y_{12b} = -(Y_{12e} + Y_{22e})$ | $Y_{12c} = -(Y_{11e} + Y_{12e})$ |
| Y_{21e} | $Y_{21b} = -(Y_{21e} + Y_{22e})$ | $Y_{21c} = -(Y_{11e} + Y_{21e})$ |
| Y_{22e} | $Y_{22b} = Y_{22e}$ | $Y_{22c} = \sum Y_e$ |


Umrechnung h - \iff Y - Parameter

Gilt nur für den NF - Bereich!


| h - Werte | Y - Werte |
|------------------------------------|------------------------------------|
| $h_{11} = \frac{1}{Y_{11}}$ | $Y_{11} = \frac{1}{h_{11}}$ |
| $h_{12} = -\frac{Y_{12}}{Y_{11}}$ | $Y_{12} = -\frac{h_{12}}{h_{11}}$ |
| $h_{21} = \frac{Y_{21}}{Y_{11}}$ | $Y_{21} = \frac{h_{21}}{h_{11}}$ |
| $h_{22} = \frac{\Delta Y}{Y_{11}}$ | $Y_{22} = \frac{\Delta h}{h_{11}}$ |

Betriebsgrößen des Verstärkers !!! (dynamisches Verhalten)

1. Emmiterschaltung(ohne Gegenkopplung)

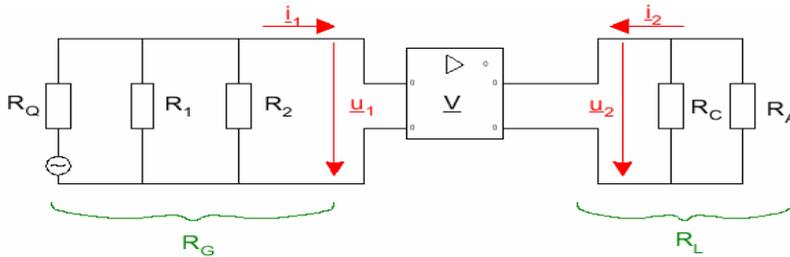

Vierpol - Ersatzschaltbild

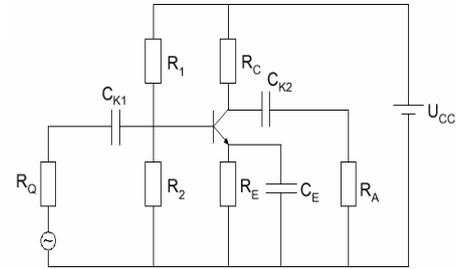

Schaltung einer Verstärkerstufe

Eingangswiderstand

Ausgangswiderstand

$$\underline{Z}_{\text{einTr}} = \frac{u_1}{i_1} = \frac{h_{11} + \Delta h * R_L}{1 + h_{22} * R_L}$$

$$\underline{Z}_{\text{einTr}} = \frac{1 + Y_{22} * R_L}{Y_{11} + \Delta Y * R_L}$$

$$\underline{Z}_{\text{ausTr}} = \frac{u_2}{i_2} = \frac{R_G + h_{11}}{\Delta h + h_{22} + R_G}$$

$$\underline{Z}_{\text{ausTr}} = \frac{1 + Y_{11} * R_G}{Y_{22} + \Delta Y * R_G}$$

$$\underline{Z}_{\text{einSt}} = R_1 // R_2 // \underline{Z}_{\text{einTr}}$$

$$\underline{Z}_{\text{ausSt}} = \underline{Z}_{\text{ausTr}} // R_C \quad R_G = R_Q // R_1 // R_2$$

Spannungsverstärkung

Stromverstärkung

$$\underline{V}_u = \frac{u_2}{u_1} = - \frac{h_{21} * R_L}{h_{11} + \Delta h * R_L}$$

$$\underline{V}_u = - \frac{Y_{21} * R_L}{1 + Y_{22} * R_L}$$

$$\underline{V}_i = \frac{i_2}{i_1} = \frac{h_{21}}{1 + h_{22} * R_L}$$

$$\underline{V}_i = \frac{Y_{21}}{Y_{11} + \Delta Y * R_L}$$

$$\underline{V}_{-Is} = \frac{R_E}{R_E + \underline{Z}_{\text{einTr}}} * \underline{V}_{-iTr} * \frac{R_C}{R_C + R_A}$$

Näherungen für die Emmiterschaltung

$$h_{12_e} \Rightarrow 0 \quad (\text{praktisch } < 10^{-3})$$

$$h_{22_e} * R_L \ll 1$$

$$\rightarrow \Delta h_e \approx h_{11_e} * h_{22_e} \quad (0,110)$$

$$\underline{Z}_{\text{einTr}} = \frac{h_{11_e} + \Delta h_e * R_L}{1 + h_{22_e} * R_L}$$

$$\underline{Z}_{\text{einTr}} = \frac{h_{11_e} + (h_{11_e} * h_{22_e}) * R_L}{1 + h_{22_e} * R_L} = \frac{h_{11_e} * (1 + h_{22_e} * R_L)}{(1 + h_{22_e} * R_L)}$$

$$\underline{Z}_{\text{einTr}} \approx h_{11_e}$$

$$h_{11_e} \approx \frac{u_T}{i_B} = \frac{u_T * h_{21_e}}{i_C}$$

$$\underline{Z}_{\text{ausTr}} = \frac{h_{11_e} + R_G}{\Delta h_e + h_{22_e} * R_G} \approx \frac{h_{11_e} + R_G}{h_{11_e} h_{22_e} + h_{22_e} * R_G} = \frac{(h_{11_e} + R_G)}{h_{22_e} * (h_{11_e} + R_G)}$$

$$\underline{Z}_{\text{ausTr}} \approx \frac{1}{h_{22_e}}$$

$$\underline{V}_{uTr} = - \frac{h_{21_e} * R_L}{h_{11_e} + \Delta h_e * R_L} \approx - \frac{h_{21_e} * R_L}{h_{11_e} + h_{11_e} * h_{22_e} * R_L} = - \frac{h_{21_e} * R_L}{h_{11_e} (1 + h_{22_e} * R_L)}$$

$$\underline{V}_{uTr} \approx - \frac{h_{21_e} * R_L}{h_{11_e}}$$

$$\underline{V}_{iTr} = \frac{h_{21_e}}{1 + h_{22_e} * R_L} \approx h_{21_e}$$

2. Emmitterschaltung(mit Gegenkopplung)

Nachteil der Gegenkopplung : Verstärkungsminderung

Vorteile der Gegenkopplung :

| stabilisiert gegen | verringert | verändert |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| Spannungsschwankungen | Verzerrungen | Frequenzgang |
| Exemplarstreuungen | | Eingangswiderstand |
| Alterung | | Ausgangswiderstand |
| Temperatureinflüsse | | |

Reihen - Reihen - Schaltung
(Serien - Serien - Schaltung)

$$\begin{aligned} \dot{I}_1' &= \dot{I}_1 ; & \dot{I}_2' &= \dot{I}_2 \\ \underline{V}_i' &= \frac{\dot{I}_2'}{\dot{I}_1'} = \underline{V}_i = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} \end{aligned}$$


$$\underline{V}_u' = \frac{\underline{V}_u}{1 - \underline{K}_u * \underline{V}_u}$$

$$\underline{k}_u = \frac{\underline{u}_K}{\underline{u}_2'}$$

Parallel - Parallel - Schaltung

$$\begin{aligned} \underline{u}_1' &= \underline{u}_1 ; & \underline{u}_2' &= \underline{u}_2 \\ \underline{V}_u' &= \frac{\underline{u}_2'}{\underline{u}_1'} = \underline{V}_u = \frac{\underline{u}_2}{\underline{u}_1} \end{aligned}$$

Stromgegenkopplung:

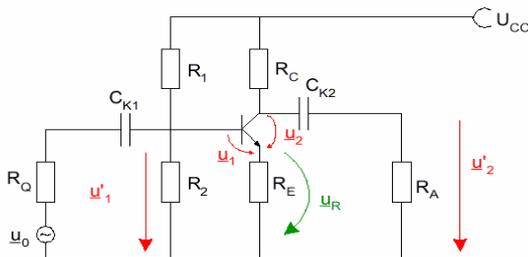

Reihen - Reihen - Gegenkopplung

Für die Emitterschaltung gilt :

$$h_{21_e} \gg 1 ; \quad h_{12_e} \ll 1 ; \quad h_{22_e} * R_E \ll 1$$

Man erhält folgende Näherungen :

$$h'_{11_e} \approx h_{11_e} + h_{21_e} * R_E$$

$$h'_{12_e} \approx h_{12_e} + h_{22_e} * R_E$$

$$h'_{21_e} \approx h_{21_e}$$

$$h'_{22_e} \approx h_{22_e}$$

$$\Delta h_e' = h'_{11_e} * h'_{22_e} - h'_{12_e} * h'_{21_e}$$

$$\Delta h_e' = h'_{11_e} * h'_{22_e} - h'_{12_e} * h'_{21_e}$$

$$\Delta h_e' \approx (h_{11_e} + h_{21_e} * R_E) * h_{22_e} - (h_{12_e} + h_{22_e} * R_E) * h_{21_e}$$

$$\Delta h_e' \approx h_{11_e} * h_{22_e} + h_{21_e} * h_{22_e} * R_E - h_{12_e} * h_{21_e} + h_{22_e} * R_E * h_{21_e}$$

$$\Delta h_e' \approx \Delta h_e$$

$$h'_{11_e} = \frac{h_{11_e} * (1 + h_{22_e} * R_E) + R_E * (1 - h_{12_e}) * (1 + h_{21_e})}{1 + h_{22_e} * R_E}$$

$$h'_{12_e} = \frac{h_{12_e} + h_{22_e} * R_E}{1 + h_{22_e} * R_E}$$

$$h'_{21_e} = \frac{h_{21_e} - h_{22_e} * R_E}{1 + h_{22_e} * R_E}$$

$$h'_{22_e} = \frac{h_{22_e}}{1 + h_{22_e} * R_E}$$

Berechnung der Betriebsgrößen
Eingangswiderstand

$$\underline{Z}'_{in_{Tr}} = \frac{h'_{11_e} + \Delta h_e' * R_L}{1 + h'_{22_e} * R_L}$$

$$\underline{Z}'_{in_{Tr}} = \frac{h_{11_e} + h_{21_e} * R_E + \Delta h_e' * R_L}{1 + h_{22_e} * R_E}$$

$$\underline{Z}'_{in_{Tr}} \approx h_{11_e} + h_{21_e} * R_E$$

$$\underline{Z}'_{in_{St}} = R_B // \underline{Z}'_{in_{Tr}}$$

Ausgangswiderstand

$$\underline{Z}'_{aus_{Tr}} = \frac{h'_{11_e} + R_G}{\Delta h_e' + h'_{22_e} * R_G}$$

$$\underline{Z}'_{aus_{Tr}} \approx \frac{h_{11_e} + h_{21_e} * R_E + R_G}{\Delta h_e' + h_{22_e} * R_G}$$

Mit $\Delta h_e' \approx h_{11_e} * h_{22_e}$

$$\underline{Z}'_{aus_{Tr}} \approx \frac{h_{11_e} + h_{21_e} * R_E + R_G}{h_{22_e} (h_{11_e} + R_G)}$$

$$\underline{Z}'_{aus_{Tr}} \approx \frac{(h_{11_e} + R_G)}{h_{22_e} (h_{11_e} + R_G)} + \frac{h_{21_e} * R_E}{h_{22_e} (h_{11_e} + R_G)} \Rightarrow \underline{Z}'_{aus_{Tr}} \approx \frac{1}{h_{22_e}} + \frac{h_{21_e} * R_E}{h_{22_e} (h_{11_e} + R_G)}$$

$$\underline{Z}'_{aus_{Tr}} \approx \underline{Z}'_{aus_{Tr}} + \frac{h_{21_e} * R_E}{h_{22_e} (h_{11_e} + R_G)}$$

$$\underline{Z}'_{aus_{St}} = \underline{Z}'_{aus_{Tr}} // R_C$$

Stromgegenkopplung-Betriebsgrößen:

Spannungsverstärkung

$$\underline{V}'_u = -\frac{h'_{21_e} * R_L}{h'_{11_e} + \Delta h'_e * R_L}$$

$$\underline{V}'_u \approx -\frac{h_{21_e} * R_L}{h_{11_e} + h_{21_e} * R_E + \Delta h_e * R_L}$$

$$\underline{V}'_u = \frac{\underline{V}_u}{1 - \underline{K}_u * \underline{V}_u} \quad \text{mit} \quad \underline{K}_u = \frac{R_E}{R_L}$$

$$\underline{V}'_u \approx \frac{\underline{V}_u}{1 + \frac{R_E}{R_L} * \underline{V}_u}$$

Bei hoher Verstärkung:

$$|\underline{K}_u * \underline{V}_u| \gg 1$$

$$\Rightarrow \underline{V}'_u \approx \frac{\underline{V}_u}{\underline{K}_u * \underline{V}_u}$$

$$\underline{V}'_u \approx \frac{R_L}{R_E}$$

Stromverstärkung

$$\underline{V}'_{i_{Tr}} = \frac{h'_{21_e}}{1 + h'_{22_e} * R_L} \Rightarrow \underline{V}'_{i_{Tr}} \approx \frac{h_{21_e}}{1 + h_{22_e} * R_L}$$

$$\underline{V}'_{i_{Tr}} \approx \underline{V}_{i_{Tr}}$$

$$\underline{V}'_{i_{Si}} = \frac{R_B}{R_B + \underline{Z}'_{ein_{Tr}}} * \underline{V}_{i_{Tr}} * \frac{R_C}{R_C + R_A} \Rightarrow \underline{V}'_{i_{Si}} = \frac{R_B}{R_B + \underline{Z}'_{ein_{Tr}}} * \underline{V}_{i_{Tr}} * \frac{R_C}{R_C + R_A}$$

Es gilt mit $\underline{Z}'_{ein_{Tr}} > \underline{Z}_{ein_{Tr}}$

$$\underline{V}'_{i_{Si}} \neq \underline{V}_{i_{Si}}$$

Y' - Parameter

$$Y'_{11_e} = \frac{Y_{11_e} + \Delta Y_e * R_e}{1 + \Sigma Y_e * R_e} \approx \frac{Y_{11_e}}{1 + Y_{21_e} * R_E}$$

$$Y'_{21_e} = \frac{Y_{21_e} - \Delta Y_e * R_e}{1 + \Sigma Y_e * R_e} \approx \frac{Y_{21_e}}{1 + Y_{21_e} * R_E}$$


$$\Delta Y'_e = \frac{\Delta Y_e}{1 + \Sigma Y_e * R_e} \approx 0$$

$$\Rightarrow Y'_{12_e} = \frac{Y_{12_e} - \Delta Y_e * R_e}{1 + \Sigma Y_e * R_e} \approx \frac{Y_{12_e}}{1 + Y_{21_e} * R_E}$$

$$\Rightarrow Y'_{22_e} = \frac{Y_{22_e} - \Delta Y_e * R_e}{1 + \Sigma Y_e * R_e} \approx \frac{Y_{22_e}}{1 + Y_{21_e} * R_E}$$

Ein ausführliches Rechenbeispiel ist auf der Seite 79 im Skript

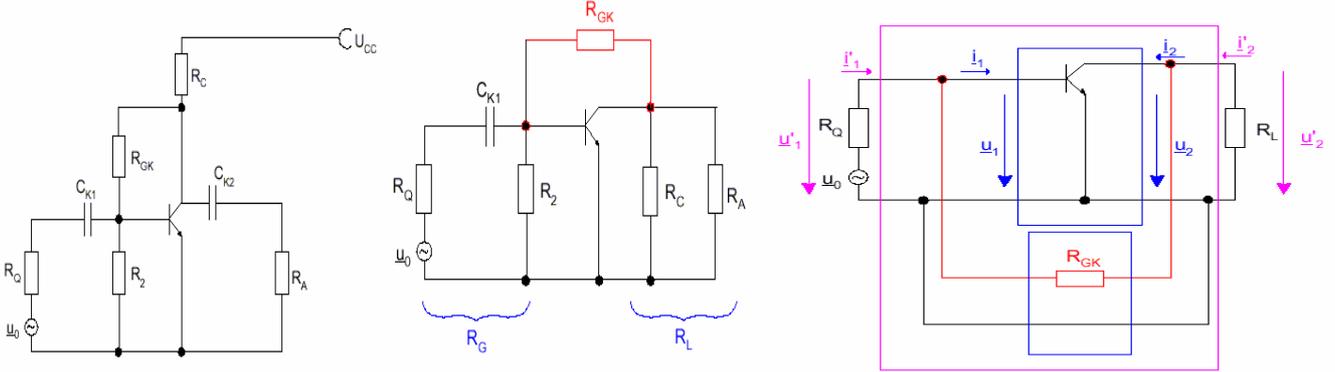Spannungsgegenkopplung (Widerstand Basis-Kollektor):



Spannungs - Gegenkopplung

$$u'_1 = u_1$$

$$u'_2 = u_2$$

$$i'_1 = i_1 - i_{GK}$$

$$i'_2 = i_2 + i_{GK}$$

$$\Delta h' = \frac{\Delta h + \frac{h_{11}}{R_{GK}}}{1 + \frac{h_{11}}{R_{GK}}}$$

$$h'_{11} = \frac{h_{11}}{1 + \frac{h_{11}}{R_{GK}}}$$

$$h'_{12} = \frac{h_{12} + \frac{h_{11}}{R_{GK}}}{1 + \frac{h_{11}}{R_{GK}}}$$

$$h'_{21} = \frac{h_{21} - \frac{h_{11}}{R_{GK}}}{1 + \frac{h_{11}}{R_{GK}}}$$

$$h'_{22} = h_{22} + \frac{(1 + h_{21})(1 - h_{12})}{h_{11} + R_{GK}}$$

Näherungen für die Emitterschaltung

$$\frac{h_{11e}}{R_{GK}} \ll 1$$

$$h_{12e} \ll 1$$

$$h_{21e} \gg 1$$

$$h'_{11e} \approx h_{11e}$$

$$h'_{12e} \approx h_{12e} + \frac{h_{11e}}{R_{GK}}$$

$$h'_{21e} \approx h_{21e}$$

$$h'_{22e} \approx h_{22e} + \frac{h_{21e}}{R_{GK}}$$

$$\Delta h'_e \approx \Delta h_e \approx h_{11e} * h_{21e}$$

Berechnung der Betriebsgrößen

Eingangswiderstand

$$\underline{Z}'_{einTr} = \frac{h_{11e} + \Delta h_e * R_L}{1 + h_{22e} * R_L + \frac{h_{21e}}{R_{GK}} * R_L} = \frac{h_{11e}}{1 + h_{21e} * \frac{R_L}{R_{GK}}}$$

$$\underline{Z}'_{einTr} < \underline{Z}_{einTr}$$

$$\underline{Z}'_{einSt} = R_B // \underline{Z}'_{einTr} \quad (\underline{Z}'_{einSt} = R_2 // \underline{Z}'_{einTr})$$

Ausgangswiderstand

$$\underline{Z}'_{ausTr} = \frac{h'_{11e} + R_G}{\Delta h'_e + h'_{22e} * R_G}$$

$$\underline{Z}'_{ausTr} \approx \frac{h_{11e} + R_G}{h_{21e} * \frac{R_G}{R_{GK}}}$$

$$\underline{Z}'_{ausTr} < \underline{Z}_{ausTr}$$

$$\underline{Z}'_{ausSt} = \underline{Z}'_{ausTr} // R_C$$

Stromverstärkung

$$\underline{V}'_{iTr} = \frac{h'_{21e}}{1 + h'_{22e} * R_L} \Rightarrow \underline{V}'_{iTr} \approx \frac{h_{21e}}{1 + \left(h_{22e} + \frac{h_{21e}}{R_{GK}} \right) * R_L} = \frac{h_{21e}}{1 + h_{22e} * R_L + \frac{R_L}{R_{GK}} * h_{21e}}$$

$$\underline{V}'_{iTr} = \frac{\underline{V}_{iTr}}{1 - \underline{K}_i * \underline{V}_{iTr}} \quad \text{mit} \quad \underline{K}_i = -\frac{R_L}{R_{GK}}$$

$$\underline{V}'_{iTr} \approx \frac{h_{21e}}{1 + h_{21e} * \frac{R_L}{R_{GK}}}$$

$$\text{Mit } |\underline{K}_i * \underline{V}_{iTr}| \gg 1 \Rightarrow$$

$$\underline{V}'_{iTr} \approx \frac{R_{GK}}{R_L}$$

$$\underline{V}'_{iSt} = \frac{R_B}{R_B + \underline{Z}'_{einTr}} * \underline{V}'_{iTr} * \frac{R_C}{R_C + R_A}$$

Spannungsverstärkung

Y' - Parameter

$$\underline{V}'_u = -\frac{h'_{21_e} * R_L}{h'_{11_e} + \Delta h'_e * R_L} \Rightarrow \underline{V}'_u \approx -\frac{h_{21_e} * R_L}{h_{11_e} + \Delta h_e * R_L}$$

$\underline{V}'_u = \underline{V}_u$, denn $\underline{V}_u = \frac{u_2}{u_1}$ und $\underline{V}'_u = \frac{u'_2}{u'_1}$

$$\begin{aligned} Y'_{11} &= Y_{11} + \frac{1}{R_{GK}} \\ Y'_{12} &= Y_{12} - \frac{1}{R_{GK}} \\ Y'_{21} &= Y_{21} - \frac{1}{R_{GK}} \\ Y'_{22} &= Y_{22} - \frac{1}{R_{GK}} \\ \Delta Y' &= \Delta Y + \sum \frac{Y}{R_{GK}} \end{aligned}$$

Beispiele ab der Seite 85 im Skript

Frequenzabhängigkeit der Verstärkung :

Grenzfrequenz :

$$\omega = \omega_g, \text{ wenn } |\underline{V}| = \frac{|\underline{V}_m|}{\sqrt{2}} = 0,707 * |\underline{V}_m|$$

$$\omega_{g_o} = \frac{1}{C_{P1} (R_Q // R_B // \underline{Z}_{einTr})}$$

$$\begin{aligned} \omega_{g_u} &= \frac{1}{C_K (R_V + R_W)} \\ C_K &= \frac{1}{\omega_{g_u} (R_V + R_W)} \end{aligned}$$

Koppelkondensator am Eingang der Stufe

$$C_{K1} = \frac{1}{2\pi * f_{g_u} * (R_Q + \underline{Z}_{einSt})}$$

(für -3dB) (bei einer Gegenkopplung \underline{Z}'_{einSt})

Koppelkondensator am Ausgang der Stufe

$$C_{K2} = \frac{1}{2\pi * f_{g_u} * (\underline{Z}_{ausSt} + R_A)}$$

Kopplung zweier Verstärkerstufen

$$C_{K2} = \frac{1}{2\pi * f_{g_u} * (\underline{Z}_{ausSt} + \underline{Z}_{einSt})}$$

$$C_E = \frac{1}{\omega_{g_u} * R_E} \sqrt{\left(\frac{\underline{V}^*_u}{\underline{V}_{u_{min}}}\right)^2 - 2}$$

$$\underline{V}_{u_{max}} = -\frac{h_{21_e} * R_L}{h_{11_e}} ; \quad \underline{V}_{u_{min}} = -\frac{h_{21_e} * R_L}{h_{11_e} + h_{21_e} * R_L} ; \quad \frac{\underline{V}_{u_{max}}}{\underline{V}_{u_{min}}} = \frac{h_{11_e} + h_{21_e} * R_L}{h_{11_e}}$$

Zwei Möglichkeiten für den Korrekturfaktor

1. $k = \frac{1}{\sqrt[4]{\sqrt{2} - 1}}$ mit $P_k * n = -3dB$
2. $k = \frac{a_k}{\sqrt{1 - a_k^2}}$ mit $a_k = \frac{P_k}{1020} < 1$

| -P _k / dB | n | k | a _k | k |
|----------------------|-----|------|----------------|------|
| 3 | 1 | 1 | 0,7079 | 1 |
| 2,5 | 1,2 | 1,13 | 0,7499 | 1,13 |
| 2 | 1,5 | 1,30 | 0,7943 | 1,31 |
| 1,5 | 2 | 1,56 | 0,8419 | 1,56 |
| 1 | 3 | 1,96 | 0,8913 | 1,97 |
| 0,5 | 6 | 2,86 | 0,9441 | 2,86 |
| 0,3 | 10 | 3,73 | 0,9661 | 3,74 |
| 0,1 | 30 | 6,54 | 0,9886 | 6,57 |

$$C_{K1} = k * C_{K1(bel-3dB)} ; \quad C_{K2} = k * C_{K2(bel-3dB)} ; \quad C_E = k * C_{E(bel-3dB)}$$


Beispiel auf der Seite 94 im Skript .

Kollektorschaltung (Emitterfolger)


- hoher Eingangswiderstand
- niedriger Ausgangswiderstand
- Spannungsverstärkung ≈ 1
- gleiche Phasenlage zwischen Ein- und Ausgangsspannung

Anwendung : Impedanzwandler

Wechselstrom - Ersatzschaltbild :

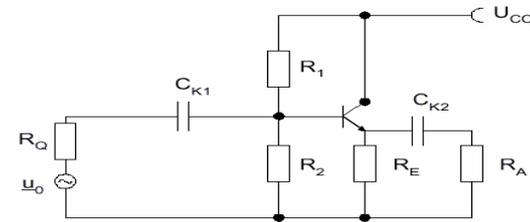

Schaltung eines einfachen Emitterfolgers

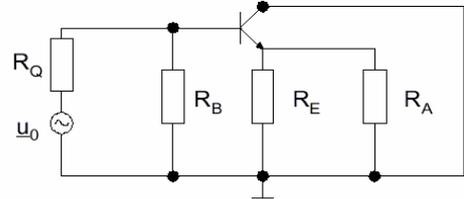

Eingang : Basis - Kollektor
Ausgang : Emitter - Kollektor

Betriebsgrößen

Eingangswiderstand

$$\underline{Z}_{\text{einCTr}} = \frac{h_{11c} + \Delta h_c * R_L}{1 + h_{22c} * R_L}$$

$$\underline{Z}_{\text{einCTr}} \approx h_{11e} + h_{21e} * R_L$$

$$\underline{Z}_{\text{einCSi}} = R_L // \underline{Z}_{\text{einCTr}}$$

Ausgangswiderstand

$$\underline{Z}_{\text{ausCTr}} = \frac{h_{11c} + R_G}{\Delta h_c + h_{22c} * R_G}$$

$$\underline{Z}_{\text{ausCTr}} \approx \frac{h_{11c} + R_G}{h_{21c}}$$

$$\underline{Z}_{\text{ausCSi}} = \underline{Z}_{\text{ausCTr}} // R_E$$

Umrechnung der h - Parameter

$$h_{11c} \approx h_{11e} \quad ; \quad h_{12c} \approx 1 - h_{12e} \approx 1$$

$$h_{21c} \approx -(1 + h_{21e}) \quad ; \quad h_{22c} \approx h_{22e}$$

$$\Delta h_c \approx (1 + h_{21e})$$

Spannungsverstärkung

$$\underline{V}_{u_c} = -\frac{h_{21c} * R_L}{h_{11c} + \Delta h_c * R_L} \Rightarrow \underline{V}_{u_c} = -\frac{(1 + h_{21e}) * R_L}{h_{11c} + (1 + h_{21e}) * R_L}$$

$$\underline{V}_{u_c} = \frac{1}{\frac{h_{11c}}{(1 + h_{21e}) * R_L} + 1} \approx 1 \quad \text{mit } h_{11c} \ll (1 + h_{21e}) * R_L$$

Stromverstärkung

$$\underline{V}_{i_{CTR}} = \frac{h_{21c}}{1 + h_{22c} * R_L} \Rightarrow \underline{V}_{i_{CTR}} \approx \frac{(1 + h_{21e})}{1 + h_{22e} * R_L}$$


$$\underline{V}_{i_{CTR}} \approx -h_{21e} \Rightarrow \text{Phasendrehung}$$

$$\underline{V}_{i_{CSi}} \approx -\frac{R_B}{R_B + \underline{Z}_{\text{einCTr}}} * h_{21c} * \frac{R_E}{R_E + R_A}$$

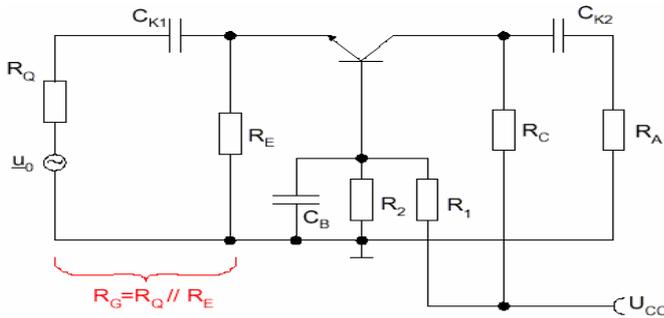Beispiel Seite 97 im Skript.

Basisschaltung

- kleiner Eingangswiderstand
- hoher Ausgangswiderstand
- Stromverstärkung ≈ 1



Umrechnung der h - Parameter

$$h_{11_b} = \frac{h_{11_e}}{1 + h_{21_e}} \quad ; \quad h_{12_b} = \frac{\Delta h_e - h_{12_e}}{1 + h_{21_e}}$$

$$h_{22_b} = -\frac{h_{21_e}}{1 + h_{21_e}} \quad ; \quad h_{22_b} = \frac{h_{22_e}}{1 + h_{21_e}}$$

$$\Delta h_b = \frac{\Delta h_e}{1 + h_{21_e}}$$

Die Basisschaltung dient zur Anpassung niederohmiger Quellen an hochohmige Schaltungen.

$$\underline{Z}_{\text{ein}_{bTr}} = \frac{h_{11_b} + \Delta h_b * R_L}{1 + h_{22_b} * R_L} \Rightarrow \underline{Z}_{\text{ein}_{bTr}} \approx \frac{\frac{h_{11_b}}{1 + h_{21_b}} + \frac{\Delta h_b * R_L}{1 + h_{21_b}}}{\frac{1 + h_{21_b}}{1 + h_{21_b}} + \frac{h_{22_b} * R_L}{1 + h_{21_b}}} = \frac{h_{11_b} + \Delta h_b * R_L}{1 + h_{21_b} + h_{22_b} * R_L}$$

$$\underline{Z}_{\text{ein}_{bTr}} \approx \frac{h_{11_b}}{h_{22_b}} \quad \underline{Z}_{\text{ein}_{bSt}} = R_E // \underline{Z}_{\text{ein}_{bTr}}$$

$$\underline{Z}_{\text{aus}_{bTr}} = \frac{h_{11_b} + R_G}{\Delta h_b + h_{22_b} * R_G} \quad \underline{Z}_{\text{aus}_{bTr}} \approx \frac{1}{h_{22_e}}$$

$$\underline{Z}_{\text{aus}_{bTr}} \approx \frac{h_{11_e} + R_G * (1 + h_{21_e})}{\Delta h_e + h_{22_e} * R_G} = \frac{h_{11_e} + R_G}{\Delta h_e + h_{22_e} * R_G} + \frac{h_{21_e} * R_G}{\Delta h_e + h_{22_e} * R_G}$$

$$\underline{Z}_{\text{aus}_{bTr}} \approx \frac{1}{\Delta h_e + h_{22_e} * R_G} + \frac{h_{21_e} * R_G}{\Delta h_e + h_{22_e} * R_G} \quad \underline{Z}_{\text{aus}_{bSt}} = \underline{Z}_{\text{ein}_{bTr}} // R_C \approx R_C$$

$$\underline{V}_u = -\frac{h_{21_b} * R_L}{h_{11_b} + \Delta h_b * R_L} \Rightarrow \underline{V}_u = -\frac{-h_{21_e} * R_L}{h_{11_e} + \Delta h_e * R_L} - \underline{V}_{u_e}$$

$$\underline{V}_{i_{bTr}} = \frac{h_{21_b}}{1 + h_{22_b} * R_L} = \frac{-h_{21_e}}{(1 + h_{21_e}) + h_{22_e} * R_L}$$

$$\underline{V}_{i_{bTr}} \approx -1 \quad \underline{V}_{i_{bSt}} = \frac{R_E}{R_E + \underline{Z}_{\text{ein}_{bTr}}} * (-1) * \frac{R_C}{R_C + R_A}$$